 


# Report HW2

## XorGate:

```
module xorGate(output result, input a, input b);  
    wire w1,w2,w3;  
    and and1(w1, a, b);  
    not not1(w2, w1);  
    or or1(w3, a, b);  
    and and2(result, w2, w3);  
endmodule
```

2 tane and , 1 tane not ve 1 tane or gate kullanilmistir. Tasarimim asagidaki design gibidir. Toplam 4 tane gate kullanilmistir.



## XorGate Testbench:


Verilebilecek butun degerleri denenmistir. Elde edilen sonuclar:

```
sim:/testbenchxorGate/result  
VSIM 9> step -current  
# time = 0, result = 0, a = 0, a = 0  
# time = 20, result = 1, a = 0, a = 1  
# time = 40, result = 1, a = 1, a = 0  
# time = 60, result = 0, a = 1, a = 1  
VSIM 10>
```
 
## Mux 4x1 :

```
module mux_4x1(output result,input I0,input I1,input I2,input I3,input s1,input s0);  
    wire nots0, nots1;  
    wire w1, w2, w3, w4;  
    not n1(nots0, s0);  
    not n2(nots1, s1);  
    and and1(w1, I0, nots1, nots0);  
    and and2(w2, I1, nots1, s0);  
    and and3(w3, I2, s1, nots0);  
    and and4(w4, I3, s1, s0);  
    or or1(result, w1, w2, w3, w4);  
endmodule
```

4 tane girişi ve 2 tane select ucu vardır. Select uçlarının not değerini alabilmek için 2 tane not gate kullanılmıştır. 4 tane and ve 1 tane or gate kullanılmıştır. Toplam 7 tane gate kullanılmıştır. Tasarım aşağıdaki şekildedir:



### Mux 4x1 testbench:

Elde edilen sonuçlar:

```
sim:/testbenchMux_4x1/result
VSIM 12> step -current
# time = 0, result = 0, I0 = 0, I1 = 1, I2 = 1, I3 = 0, s1 = 0, s0 = 0
# time = 20, result = 1, I0 = 0, I1 = 1, I2 = 1, I3 = 0, s1 = 0, s0 = 1
# time = 40, result = 1, I0 = 0, I1 = 1, I2 = 1, I3 = 0, s1 = 1, s0 = 0
# time = 60, result = 0, I0 = 0, I1 = 1, I2 = 1, I3 = 0, s1 = 1, s0 = 1
```


### ALU 1 Bit:

```
module ALU1bit(result, carryOut, a, b, opCode, carryIn, lessi);
    input a, b, carryIn, lessi;
    input [2:0] opCode;
    output carryOut, result;
    wire w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9;
    xorGate xor1(w1, opCode[2], b);
    or1(w2, w1, a);
    and1(w3, w1, a);
    not not1(w4, w3);
    and2(w5, w4, w2);
    and3(w6, w5, carryIn);
    or2(carryOut, w6, w3);
    not not2(w7, w6);
    or3(w8, w5, carryIn);
    and4(w9, w8, w7);
    mux_4x1 mux1(result, w3, w2, w9, lessi, opCode[1], opCode[0]);
endmodule
```

endmodule

Hocanın bize verdiği, pdfdeki tasarım kullanılmıştır. 1 tane xor, 3 tane or, 4 tane and, 2 tane not gate kullanıldı bu tasarım için. 1 tane de 4x1'lik mux kullanıldı. Toplam gate sayısı 10'dur.

Kullandığım tasarım:

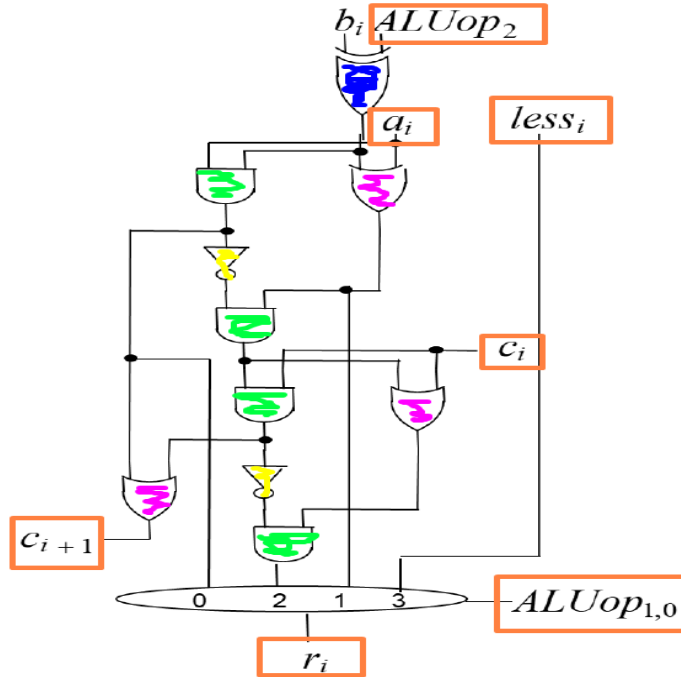

$a_i$  (a),  $b_i$  (b),  $c_i$  (carryIn), less<sub>i</sub>, ALUOp[1:0] ve ALUOp[2] değerleri giriş değerleridir.  $C_{i+1}$  (carryOut) ve  $r_i$  (result) değerleri output değerleridir.

Function	Binvert (1 line)	Operation (2 lines)
and	0	00
or	0	01
add	0	10
subtract	1	10
slt	1	11

Yan taraftaki görsel opCode değerlerini göstermektedir. Binvert diye adlandırılan bit ALUOp[2] bitidir. Operation ise ALUOp[1:0] bitleridir.

## ALU1Bit Testbench:

```

VSIM 15> step -current
# time = 0, a = 1, b = 1, opCode = 000, carryIn = x, result = 1, carryOut = 1, lessi = x
# time = 20, a = 0, b = 1, opCode = 000, carryIn = x, result = 0, carryOut = x, lessi = x
# time = 40, a = 1, b = 0, opCode = 000, carryIn = x, result = 0, carryOut = x, lessi = x
# time = 60, a = 0, b = 0, opCode = 000, carryIn = x, result = 0, carryOut = 0, lessi = x
# time = 80, a = 1, b = 1, opCode = 001, carryIn = x, result = 1, carryOut = 1, lessi = x
# time = 100, a = 0, b = 1, opCode = 001, carryIn = x, result = 1, carryOut = x, lessi = x
# time = 120, a = 1, b = 0, opCode = 001, carryIn = x, result = 1, carryOut = x, lessi = x
# time = 140, a = 0, b = 0, opCode = 001, carryIn = x, result = 0, carryOut = 0, lessi = x
# time = 160, a = 1, b = 1, opCode = 010, carryIn = 0, result = 0, carryOut = 1, lessi = x
# time = 180, a = 0, b = 1, opCode = 010, carryIn = 0, result = 1, carryOut = 0, lessi = x
# time = 200, a = 1, b = 0, opCode = 010, carryIn = 0, result = 1, carryOut = 0, lessi = x
# time = 220, a = 0, b = 0, opCode = 010, carryIn = 0, result = 0, carryOut = 0, lessi = x
# time = 240, a = 1, b = 1, opCode = 110, carryIn = 1, result = 0, carryOut = 1, lessi = x
# time = 260, a = 0, b = 1, opCode = 110, carryIn = 1, result = 1, carryOut = 0, lessi = x
# time = 280, a = 1, b = 0, opCode = 110, carryIn = 1, result = 1, carryOut = 1, lessi = x
# time = 300, a = 0, b = 0, opCode = 110, carryIn = 1, result = 0, carryOut = 1, lessi = x
# time = 320, a = 1, b = 0, opCode = 111, carryIn = 1, result = 0, carryOut = 1, lessi = x
# time = 340, a = 0, b = 1, opCode = 111, carryIn = 1, result = 0, carryOut = 0, lessi = x

```

Lessi değerine parametre girerken 1'b0 değeri verildiği için x şeklinde gösterilmektedir.

VSIM 16>

CarryIn degerleri:

And ve or icin don't care durumu vardir. Add durumu icin 0 girilmeli, subtraction ise 1 girilmelidir. Set less on than icin de 1 degeri girilmistir.

### ALU32bits:

```
module ALU32bits(result, a, b, opCode);

    input [31:0] a, b;
    input [2:0] opCode;
    output [31:0] result;
    wire c[32:1];
    wire overflow, set;
    ALU1bit alu0(result[0], c[1], a[0], b[0], opCode, opCode[2], set);
    ALU1bit alu1(result[1], c[2], a[1], b[1], opCode, c[1], 1'b0);
    ALU1bit alu2(result[2], c[3], a[2], b[2], opCode, c[2], 1'b0);
    ALU1bit alu3(result[3], c[4], a[3], b[3], opCode, c[3], 1'b0);
    ALU1bit alu4(result[4], c[5], a[4], b[4], opCode, c[4], 1'b0);
    ALU1bit alu5(result[5], c[6], a[5], b[5], opCode, c[5], 1'b0);
    ALU1bit alu6(result[6], c[7], a[6], b[6], opCode, c[6], 1'b0);
    ALU1bit alu7(result[7], c[8], a[7], b[7], opCode, c[7], 1'b0);
    ALU1bit alu8(result[8], c[9], a[8], b[8], opCode, c[8], 1'b0);
    ALU1bit alu9(result[9], c[10], a[9], b[9], opCode, c[9], 1'b0);
    ALU1bit alu10(result[10], c[11], a[10], b[10], opCode, c[10], 1'b0);
    ALU1bit alu11(result[11], c[12], a[11], b[11], opCode, c[11], 1'b0);
    ALU1bit alu12(result[12], c[13], a[12], b[12], opCode, c[12], 1'b0);
    ALU1bit alu13(result[13], c[14], a[13], b[13], opCode, c[13], 1'b0);
    ALU1bit alu14(result[14], c[15], a[14], b[14], opCode, c[14], 1'b0);
    ALU1bit alu15(result[15], c[16], a[15], b[15], opCode, c[15], 1'b0);
    ALU1bit alu16(result[16], c[17], a[16], b[16], opCode, c[16], 1'b0);
    ALU1bit alu17(result[17], c[18], a[17], b[17], opCode, c[17], 1'b0);
    ALU1bit alu18(result[18], c[19], a[18], b[18], opCode, c[18], 1'b0);
    ALU1bit alu19(result[19], c[20], a[19], b[19], opCode, c[19], 1'b0);
    ALU1bit alu20(result[20], c[21], a[20], b[20], opCode, c[20], 1'b0);
    ALU1bit alu21(result[21], c[22], a[21], b[21], opCode, c[21], 1'b0);
    ALU1bit alu22(result[22], c[23], a[22], b[22], opCode, c[22], 1'b0);
    ALU1bit alu23(result[23], c[24], a[23], b[23], opCode, c[23], 1'b0);
    ALU1bit alu24(result[24], c[25], a[24], b[24], opCode, c[24], 1'b0);
    ALU1bit alu25(result[25], c[26], a[25], b[25], opCode, c[25], 1'b0);
    ALU1bit alu26(result[26], c[27], a[26], b[26], opCode, c[26], 1'b0);
    ALU1bit alu27(result[27], c[28], a[27], b[27], opCode, c[27], 1'b0);
    ALU1bit alu28(result[28], c[29], a[28], b[28], opCode, c[28], 1'b0);
    ALU1bit alu29(result[29], c[30], a[29], b[29], opCode, c[29], 1'b0);
    ALU1bit alu30(result[30], c[31], a[30], b[30], opCode, c[30], 1'b0);
    msb1bit msb1(result[31], c[32], a[31], b[31], opCode, c[31], 1'b0, overflow, set);
endmodule
```


32 tane ALU1bit'lik design kullanilmistir. Ve en son kisimda ise most significant biti bulabilmek icin ayri bir design yapilmistir.

## Msb1bit (Most Significant Bit) :

```
module msb1bit(result, carryOut, a, b, opCode, carryIn, lessi, overflow, set);
    input a, b, carryIn, lessi;
    input [2:0] opCode;
    output result, carryOut, overflow, set;
    wire w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8,w9;
    xorGate xor1(w1, opCode[2], b);
    or or1(w2, w1, a);
    and and1(w3, w1, a);
    not not1(w4, w3);
    and and2(w5, w4, w2);
    and and3(w6, w5, carryIn);
    or or2(carryOut, w6, w3);
    not not2(w7, w6);
    or or3(w8, w5, carryIn);
    and and4(w9, w8, w7);
    mux_4x1 mux1(result, w3, w2, w9, lessi, opCode[1], opCode[0]);
    xorGate xor2(overflow, carryIn, carryOut);
    xorGate xor3(set, overflow, w9);
endmodule
```



Bu tasarim set less on than isleminin gerceklesebilmesi icin gereklidir. ALU1bit kisminin neredeyse aynisidir sadece en alt kisma 2 tane xor eklenip gerekli islemler gerceklestirilmistir. Set degerine ihtiyacimiz vardir bunun icin ise overflow degeri bulunmalidir. Xor gateleri bunun icin kullanilmistir. Buldugumuz set degeri ilk ALU1bit lessi degerine atanmistir. (Orada kullanilmistir.)

Tasarim kismi:

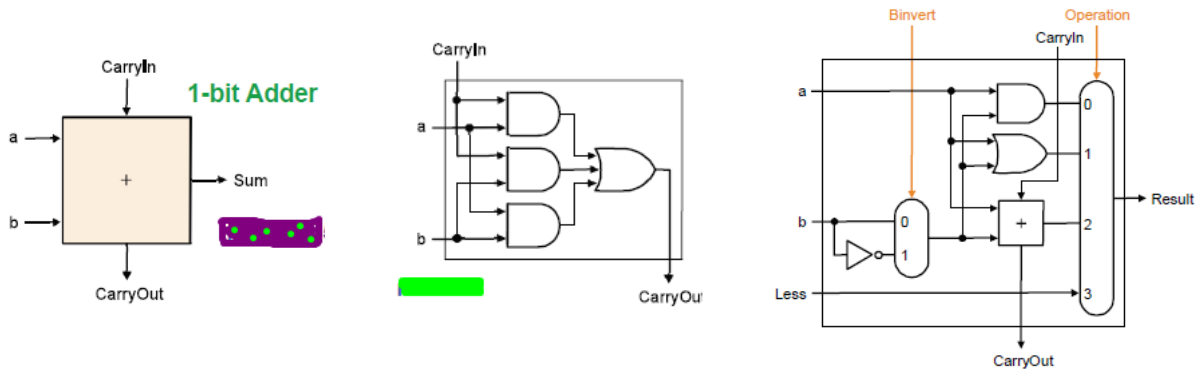

Bu tasarımlar ALU1bit tasarımıdır. (Bizim tasarımıyla aynıdır.)

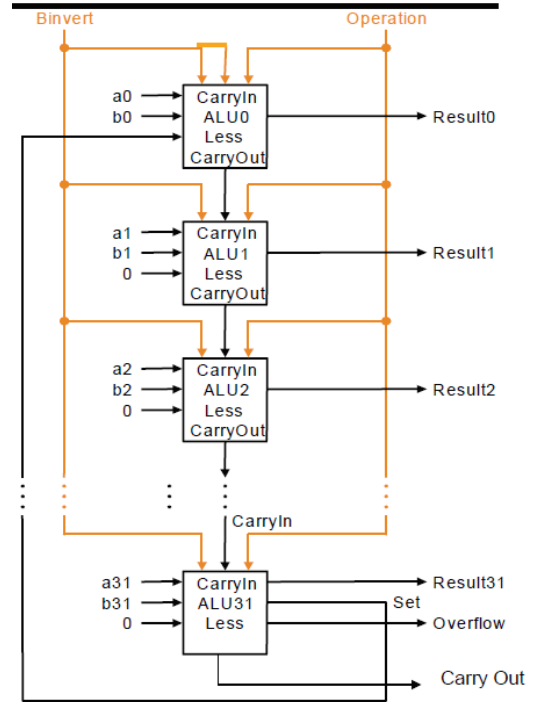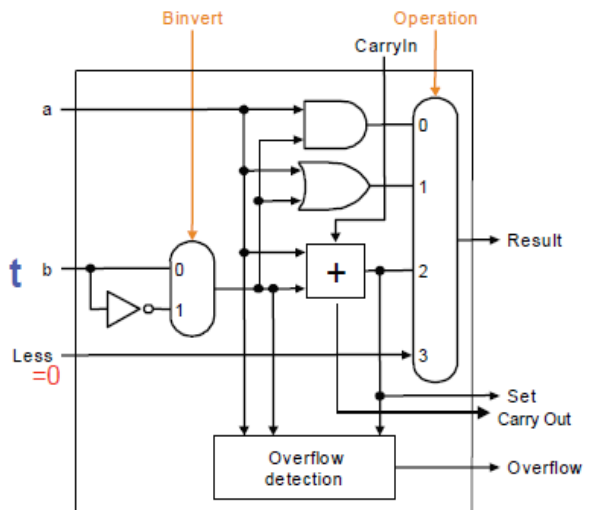Simdi ise gosterilecek tasarim neden most significant bite ihtiyacimiz oldugunun gosterimidir:



Tasarimdan da anlasilacagi uzere, most significant degerinin ALU1bit designindeki output olan set degeri, input olarak kullanilmalidir. Bunu yapmamizin nedeni set less than instructionunu kullabilmek icindir. Diger lessi degerleri 0 iken less0'a set degeri atanmalidir.

### Msb1bit Testbench:

```
VSIM 18> step -current
# time = 0, a = 1, b = 1, opCode = 000, carryIn = 0, overflow = 1, set = 1, carryOut = 1, result = 1
# time = 20, a = 1, b = 1, opCode = 000, carryIn = 1, overflow = 0, set = 1, carryOut = 1, result = 1
# time = 40, a = 0, b = 0, opCode = 000, carryIn = 0, overflow = 0, set = 0, carryOut = 0, result = 0
# time = 60, a = 1, b = 0, opCode = 010, carryIn = 0, overflow = 0, set = 1, carryOut = 0, result = 1
# time = 80, a = 0, b = 1, opCode = 010, carryIn = 0, overflow = 0, set = 1, carryOut = 0, result = 1
# time = 100, a = 1, b = 1, opCode = 010, carryIn = 1, overflow = 0, set = 1, carryOut = 1, result = 1
# time = 120, a = 1, b = 1, opCode = 111, carryIn = 1, overflow = 0, set = 0, carryOut = 1, result = 0
# time = 140, a = 0, b = 1, opCode = 111, carryIn = 1, overflow = 1, set = 0, carryOut = 0, result = 0
# time = 160, a = 1, b = 1, opCode = 111, carryIn = 0, overflow = 0, set = 1, carryOut = 0, result = 0
# time = 180, a = 0, b = 1, opCode = 111, carryIn = 0, overflow = 0, set = 0, carryOut = 0, result = 0
VSIM 19>
```

Yazdigim test degerlerine gore aldigim sonuclardir.

## ALU32bits Testbench:

```
VSIM 21> step -current
# time = 0, a = 11111111111111111111111111111111, b = 11111111111111111111111111111111, opCode = 000, result = 11111111111111111111111111111111
# time = 20, a = 11111111111111111111111111111111, b = 00000000000000000000000000000000, opCode = 000, result = 00000000000000000000000000000000
# time = 40, a = 11111111111111111111111111111111, b = 11111111111111111111111111111111, opCode = 001, result = 11111111111111111111111111111111
# time = 60, a = 11111111111111111111111111111111, b = 00000000000000000000000000000000, opCode = 001, result = 11111111111111111111111111111111
# time = 80, a = 11111111111111111111111111111111, b = 11111111111111111111111111111111, opCode = 010, result = 11111111111111111111111111111110
# time = 100, a = 00000001111111111111111111111111, b = 111111111111000000011111111111, opCode = 010, result = 000000011111100000011111111110
# time = 120, a = 11111111111111111111111111111111, b = 11111111111111111111111111111111, opCode = 110, result = 00000000000000000000000000000000
# time = 140, a = 00000000000000000000000000000000, b = 00111111111111111111111111111111, opCode = 110, result = 11000000000000000000000000000001
# time = 160, a = 00000000000000000000000000000000, b = 11111111111111111111111111111111, opCode = 111, result = 00000000000000000000000000000000
# time = 180, a = 11111111111111111111111111111111, b = 00000000000000000000000000000000, opCode = 111, result = 00000000000000000000000000000001
# time = 200, a = 00000000000000000000000000000001, b = 00000000000000000000000000000000, opCode = 111, result = 00000000000000000000000000000000
# time = 220, a = 00000000000000000000000000000001, b = 00000000000000000000000000000001, opCode = 111, result = 00000000000000000000000000000001

VSIM 22>
```

Butun opCode degerlerini, degisik 32 bitlik degerler icin denenmistir. Denedigim degerlere gore aldigim sonuclardir.